

PROIECT TEHNICI CAD  
VU-METRU  
STUDENT: VÎTCĂ DIANA-NICOLETA  
GRUPA 2127

## CUPRINS


DATELE DE PROIECTARE ALE CIRCUITULUI .....	3
SCHEMA BLOC.....	3
AMPLIFICAREA .....	3
FILTRAREA .....	8
DETECTIA DE PRAGURI.....	11
CREAREA LEDURILOR .....	15

# PROIECT VU-METRU

## Date de proiectare


Specificatii proiectare		Amplitudinea semnalului de intrare [uV]	Banda de frecventa [Hz]		VCC	Semnalizari
			fmin	fmax		
29	Vitca Diana-Nicoleta	1800	120	4500	19	5

## Schema bloc a circuitului

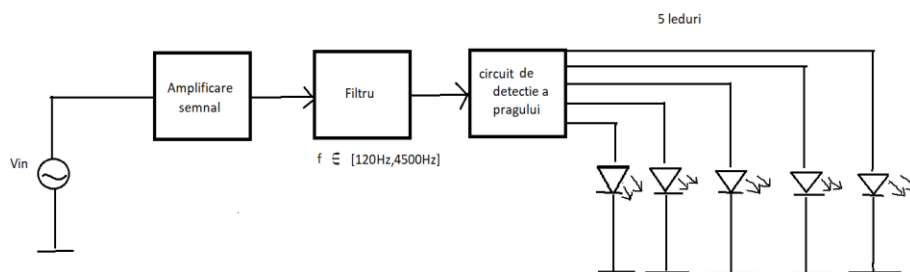

## Amplificarea semnalului

## Dimensionarea componentelor

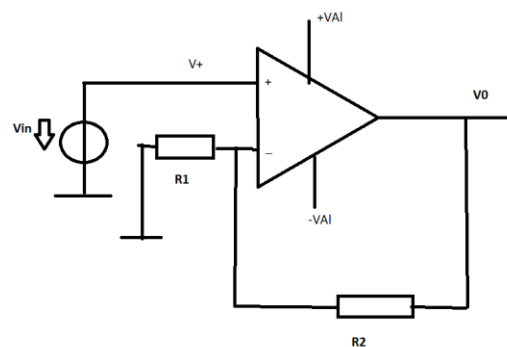

Amplificator neinversor cu reactie negativa

➤ O să dimensionez rezistențele R1 și R2

AO cu RN  $\Rightarrow v_D=0$

- Un amplificator echipat cu reacție negativă este mai stabil, distorsionează mai puțin semnalul de intrare și, în general, este capabil de amplificarea unor frecvențe mai largi. Dezavantajul este un factor de amplificare mai scăzut

$$\left. \begin{array}{l} V_D = v^+ - v^- \\ v^- = \frac{R_1}{R_1 + R_2} * V_{out1} \\ v^+ = V_{in} \end{array} \right\} \Rightarrow V_{in} - \frac{R_1}{R_1 + R_2} * V_{out1} = 0$$

$$\Rightarrow V_{in} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} * V_{out1}$$

$$A_v = \frac{V_{out1}}{V_{in}} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

!!! Amplificarea este dată de cele 2 rezistențe

Am ales  $V_{out1} = 50\text{mV}$


$$A_v = \frac{V_{out1}}{V_{in}} = \frac{90\text{m}}{1.8\text{m}} = 27.77 \sim 28$$

$$A_v = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

$$\Rightarrow 50 = 1 + \frac{R_2}{R_1} \Rightarrow \frac{R_2}{R_1} = 49 \Rightarrow R_2 = 49 * R_1$$


Am ales  $R_1 = 1\text{k}\Omega \Rightarrow R_2 = 49\text{k}\Omega$  (pentru standardizare voi folosi o rezistență de  $51\text{k}\Omega$ )

[Schema electrică a circuitului](#)

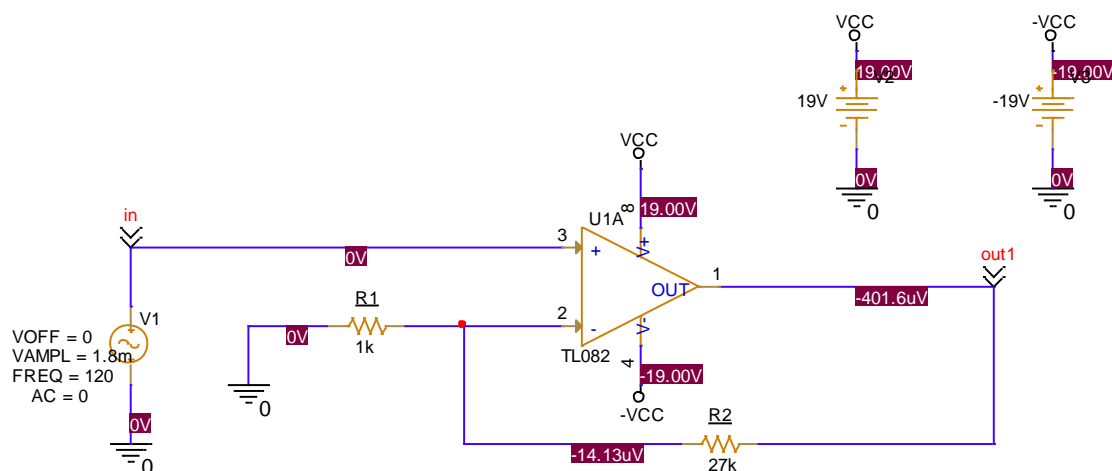


- Am utilizat o sursa de tip Vsin pentru a obtine un semnal sinusoidal
  - ❖ Voff=0 (nu avem componenta continua)
  - ❖ VAmpl=1.8mV(amplitudinea semnalului de intrare => 1800uV=1.8mV)
  - ❖ Freq=120Hz(frecventa minima din banda de frecventa)
- Am utilizat un amplificator TL082

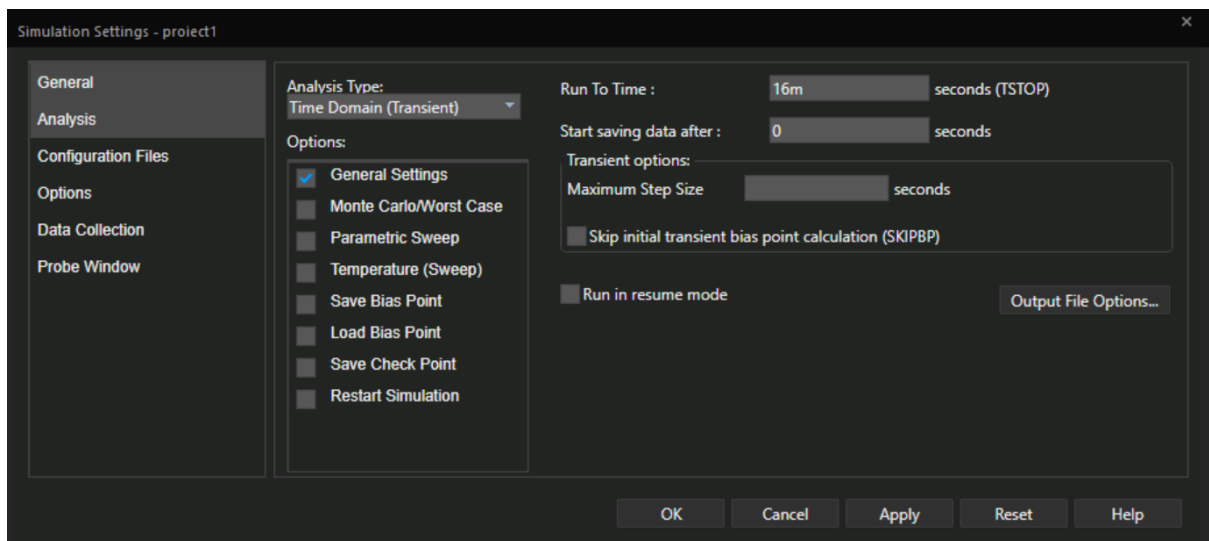Profilul de simulare pentru vizualizarea formelor de unda a semnalului de intrare si a semnalului de iesire




Forma de unda a semnalului de intrare

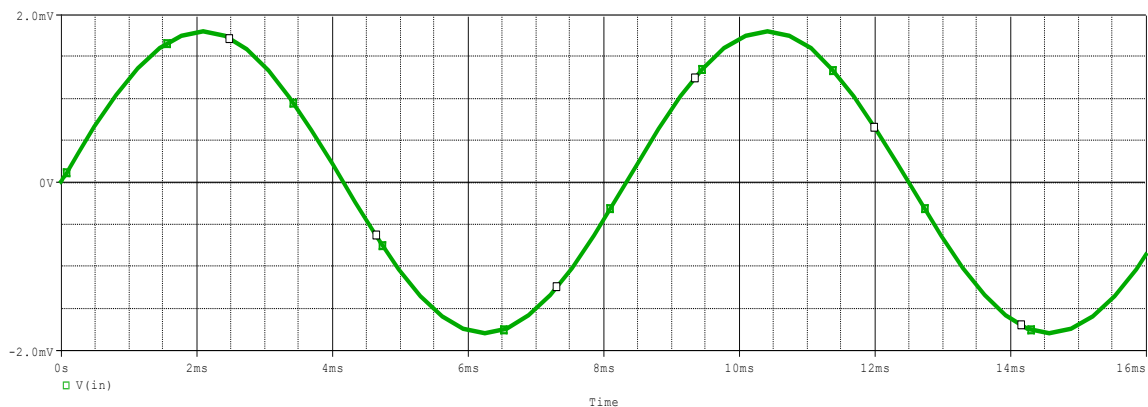

Trace Color	Trace Name	Y1
	X Values	2.0979m
CURSOR 1.2	V(in)	1.8002m

- La intrare am setat amplitudinea 1.8mV si dupa cum se poate observa am obtinut valoarea in urma masurarii cu ajutorul cursoroarelor

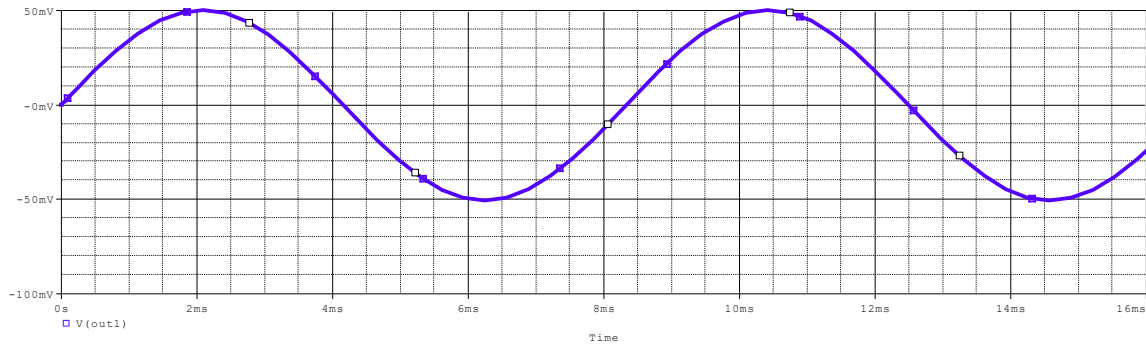Forma de unda a semnalului de iesire dupa prima amplificare



- Am masurat cu ajutorul cursoroarelor amplitudinea semnalului de iesire

Trace Color	Trace Name	Y1
	X Values	10.420m
CURSOR 1,2	V(out1)	50.005m

!!! Amplificam a doua oara circuitul

- O să dimensionez rezistentele R3 si R4

AO cu RN =>  $v_D=0$

$$\begin{aligned}
 V_D &= v^+ - v^- \\
 v^- &= \frac{R_3}{R_3 + R_4} * V_{out2} \\
 v^+ &= V_{out1}
 \end{aligned}
 \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \Rightarrow V_{out1} - \frac{R_3}{R_3 + R_4} * V_{out2} = 0$$

$$\Rightarrow V_{out1} = \frac{R_3}{R_3 + R_4} * V_{out2}$$

- $$A_v = \frac{V_{out2}}{V_{out1}} = 1 + \frac{R_4}{R_3}$$


- !!! Amplificarea este data de cele 2 rezistente

Am ales  $V_{out2} = 5V$

$$\begin{aligned}
 A_v &= \frac{V_{out2}}{V_{out1}} = \frac{5}{50 * 10^{-3}} = 100 \\
 A_v &= 1 + \frac{R_4}{R_3}
 \end{aligned}
 \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \Rightarrow 100 = 1 + \frac{R_4}{R_3} \Rightarrow \frac{R_4}{R_3} = 99 \Rightarrow R_4 = 99 * R_3$$

Am ales  $R_3 = 1k\Omega \Rightarrow R_4 = 99k\Omega$  (am folosit o rezistenta de 100kΩ)
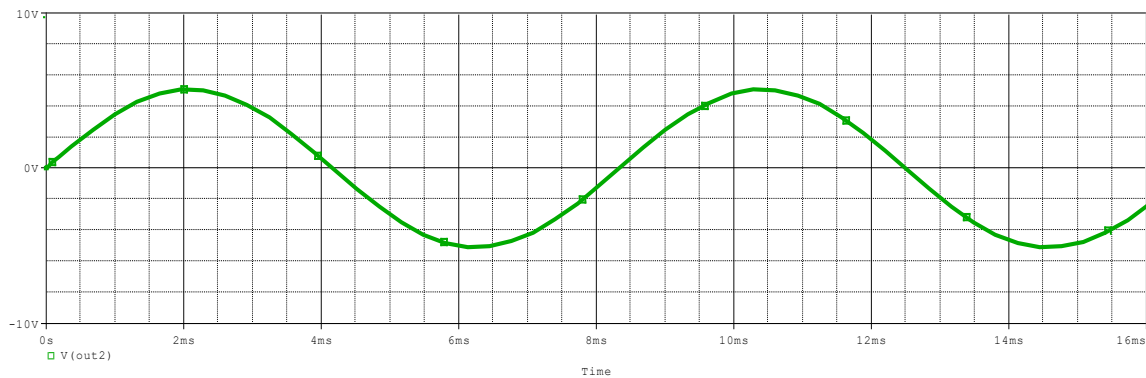
## Forma de unda a semnalului de iesire dupa a doua amplificare



- Am masurat cu ajutorul cursoroarelor amplitudinea semnalului de iesire si am obtinut valoarea aleasa 5V

Trace Color	Trace Name	Y1
	X Values	1.9448m
CURSOR 1,2	V(out2)	5.0051

## !!! Amplificam a treia oara circuitul

- O să dimensionez rezistentele R5 si R6

AO cu RN =>  $v_D=0$

$$\left. \begin{aligned} V_D &= v^+ - v^- \\ v^- &= \frac{R5}{R5+R6} * V_{out3} \\ v^+ &= V_{out2} \end{aligned} \right\} \Rightarrow V_{out2} - \frac{R5}{R5+R6} * V_{out3} = 0 \\
 \Rightarrow V_{out2} = \frac{R5}{R5+R6} * V_{out3}$$

- $A_v = \frac{V_{out3}}{V_{out2}} = 1 + \frac{R6}{R5}$


- !!! Amplificarea este data de cele 2 rezistente

Am ales  $V_{out3} = 15V$

$$\left. \begin{aligned} A_v &= \frac{V_{out3}}{V_{out2}} = \frac{15}{5} = 3 \\ A_v &= 1 + \frac{R6}{R5} \end{aligned} \right\} \Rightarrow 3 = 1 + \frac{R6}{R5} \Rightarrow \frac{R6}{R5} = 2 \Rightarrow R4 = 2 * R3$$

Am ales  $R3 = 1k\Omega \Rightarrow R4 = 2k\Omega$

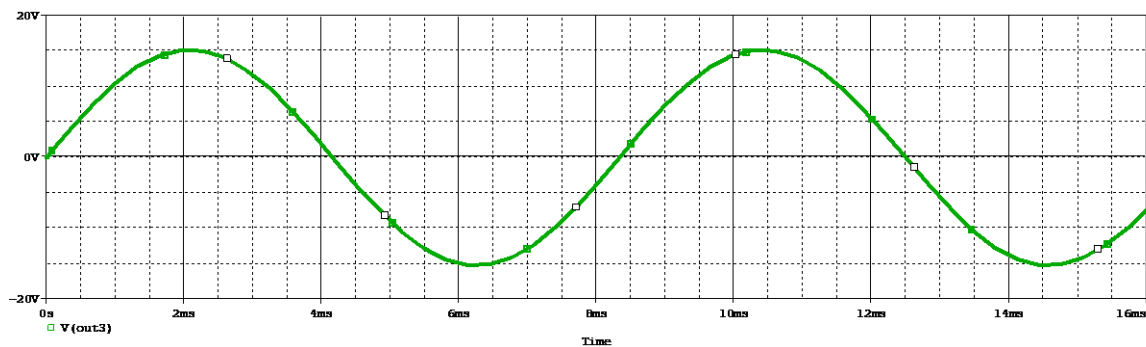Forma de unda a semnalului de iesire dupa a treia amplificare



- Am masurat cu ajutorul cursoarelor amplitudinea semnalului de iesire si am obtinut cat valoarea aleasa de 15V

Trace Color	Trace Name	Y1
	X Values	2.0000m
CURSOR 1,2	V(out3)	15.066

### Schema electrica a circuitului -Amplificarea totala

- Am amplificat circuitul de trei ori pentru a avea un echilibru
- Tensiunea de intrare este de 19V ,iar la iesirea circuitului in urma dimensionarii va rezulta o tensiune de 15V

### Filtrarea

- Filtrul trece banda

Fmin=120Hz

Fmax=4500Hz

Banda de frecventa= 4500-120=4380HZ


Am ales C1=100nF C2=1nF.

$$F_{min} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot R1 \cdot C1} \Rightarrow R1 = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 120 \cdot 100 \cdot 10^{-9}} = 13.26k \Rightarrow 13k$$


$$F_{max} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot R2 \cdot C2} \Rightarrow R2 = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 4500 \cdot 1 \cdot 10^{-9}} = 35.36k \Rightarrow 35k$$



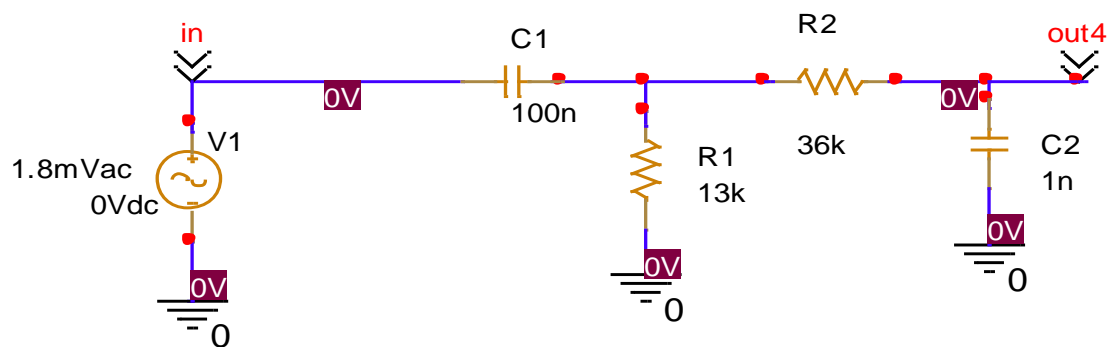
### Schema electrica a filtrului trece banda



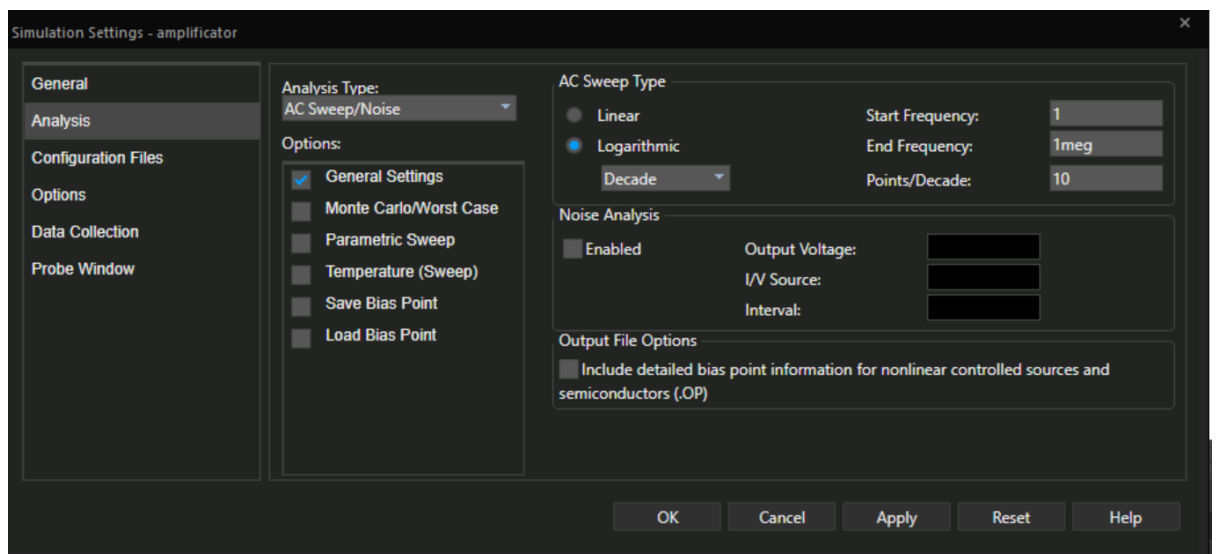- Pentru a vizualiza banda de frecventa am folosit o sursa Vac si o analiza de tip AC SWEEP



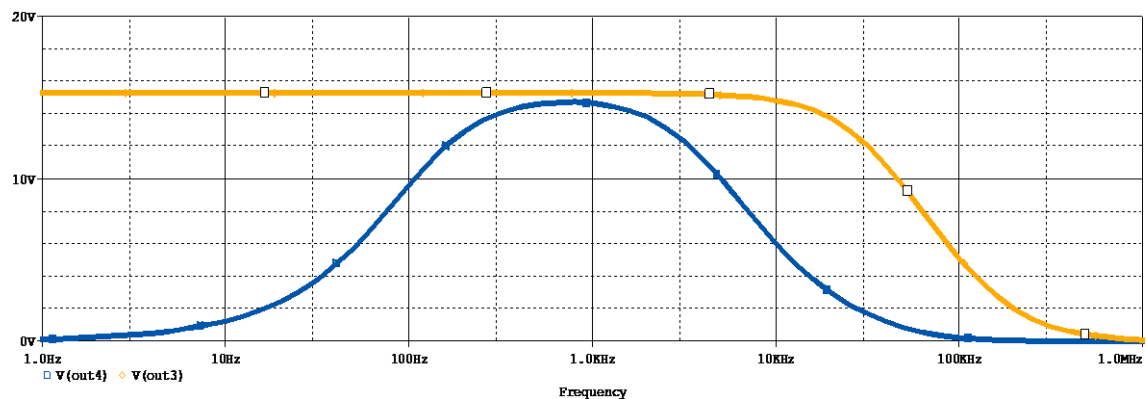- in figura de mai jos se poate observa semnalul amplificat nefiltrat-portocaliu si semnalul amplificat filtrat-albastru



Valoarea tensiunilor de iesire inainte si dupa filtrare


Trace Color	Trace Name	Y1
	X Values	857.696
CURSOR 1,2	V(out4)	14.678
	V(out3)	15.259

➤ Am masurat cu ajutorul cursoarelor frecventa minima si frecventa maxima

Trace Color	Trace Name	Y1
	X Values	120.796
CURSOR 1,2	DB(V(out4)/V(out3))	-3.1331

Trace Color	Trace Name	Y1
	X Values	4.4275K
CURSOR 1,2	DB(V(out4)/V(out3))	-3.0931
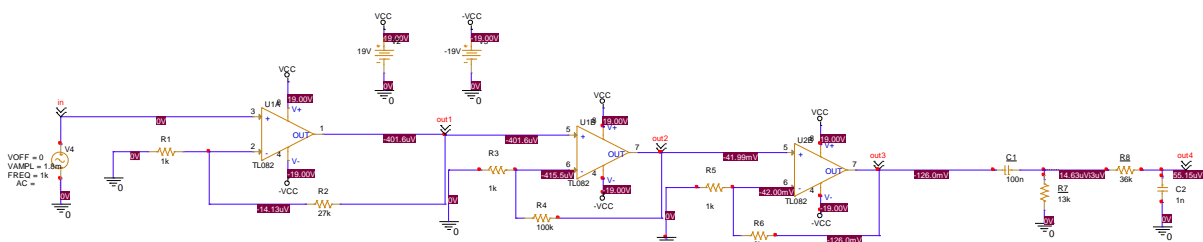
### Schema electrica cu amplificarea si filtrarea



## Detectia pragurilor

- Am 5 semnalizari asadar voi avea 5 praguri

Aplitudinea semnalului amplificat este 15V


$$15/5=3V$$

1) 0-3V

$$V_D = v^+ - v^-$$

$$v^- = 0$$

$$v^+ = V_{CC} = 19V$$

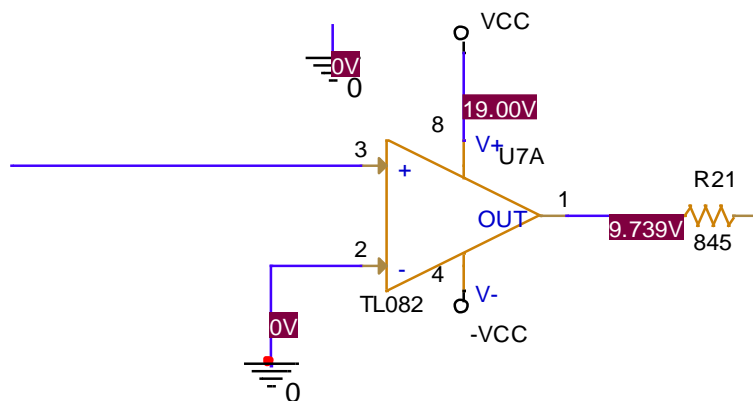

Comparator neversor pentru primul prag

2) 3-6V

$$v^+ = V_{CC} = 19V$$

$$v^- = 3V$$

$$v^- = \frac{R_{20}}{R_{18} + R_{20}} * V_{CC}$$

$$\Rightarrow 3 = \frac{R_{20}}{R_{18} + R_{20}} * 19$$

$$\Rightarrow \frac{R_{20}}{R_{18} + R_{20}} * 6.3 = 1$$

$$6.3 * R_{20} = R_{18} + R_{20}$$

$$5.3 * R_{20} = R_{18}$$

$$\text{aleg } R_{20} = 1K \Rightarrow R_{18} = 5.3K$$

3) 6-9V

$$v^+ = V_{CC} = 19V$$

$$v^- = 6V$$

$$v^- = \frac{R_{10}}{R_9 + R_{10}} * V_{CC}$$

$$\Rightarrow 6 = \frac{R_{10}}{R_9 + R_{10}} * 19$$

$$\Rightarrow \frac{R_{10}}{R_9 + R_{10}} * 3.16 = 1$$

$$3.16 * R_{10} = R_9 + R_{10}$$

$$3.16 * R_{10} = R_9$$

$$\text{aleg } R_{10} = 1K \Rightarrow R_9 = 2.16K$$


4) 9-12V

$$\begin{aligned}
 v^+ &= V_{CC} = 19V \\
 v^- &= 9V \\
 v^- &= \frac{R_{13}}{R_{12} + R_{13}} * V_{CC}
 \end{aligned}
 \quad \Rightarrow \quad
 \begin{aligned}
 9 &= \frac{R_{13}}{R_{12} + R_{13}} * 19 \\
 \Rightarrow \frac{R_{13}}{R_{12} + R_{13}} * 2.11 &= 1 \\
 2.11 * R_{13} &= R_{12} + R_{13} \\
 1.11 * R_{13} &= R_{12} \\
 \text{aleg } R_{13} = 1K &\Rightarrow R_{12} = 1.11K
 \end{aligned}$$

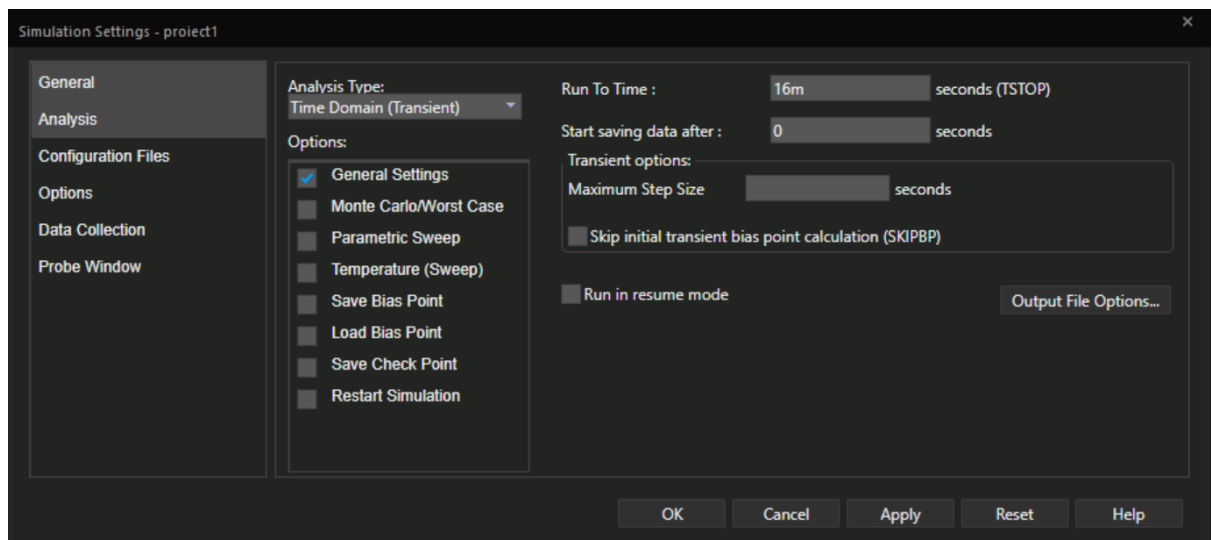
5) 12-15V

$$\begin{aligned}
 v^+ &= V_{CC} = 19V \\
 v^- &= 12V \\
 v^- &= \frac{R_{16}}{R_{15} + R_{16}} * V_{CC}
 \end{aligned}
 \quad \Rightarrow \quad
 \begin{aligned}
 12 &= \frac{R_{16}}{R_{15} + R_{16}} * 19 \\
 \Rightarrow \frac{R_{16}}{R_{15} + R_{16}} * 1.58 &= 1 \\
 1.58 * R_{16} &= R_{15} + R_{16} \\
 0.58 * R_{16} &= R_{15} \\
 \text{aleg } R_{16} = 1K &\Rightarrow R_{15} = 0.58K
 \end{aligned}$$


- Am folosit o sursa Vsin si o analiza Time domain pentru a verifica pragurile de tensiune




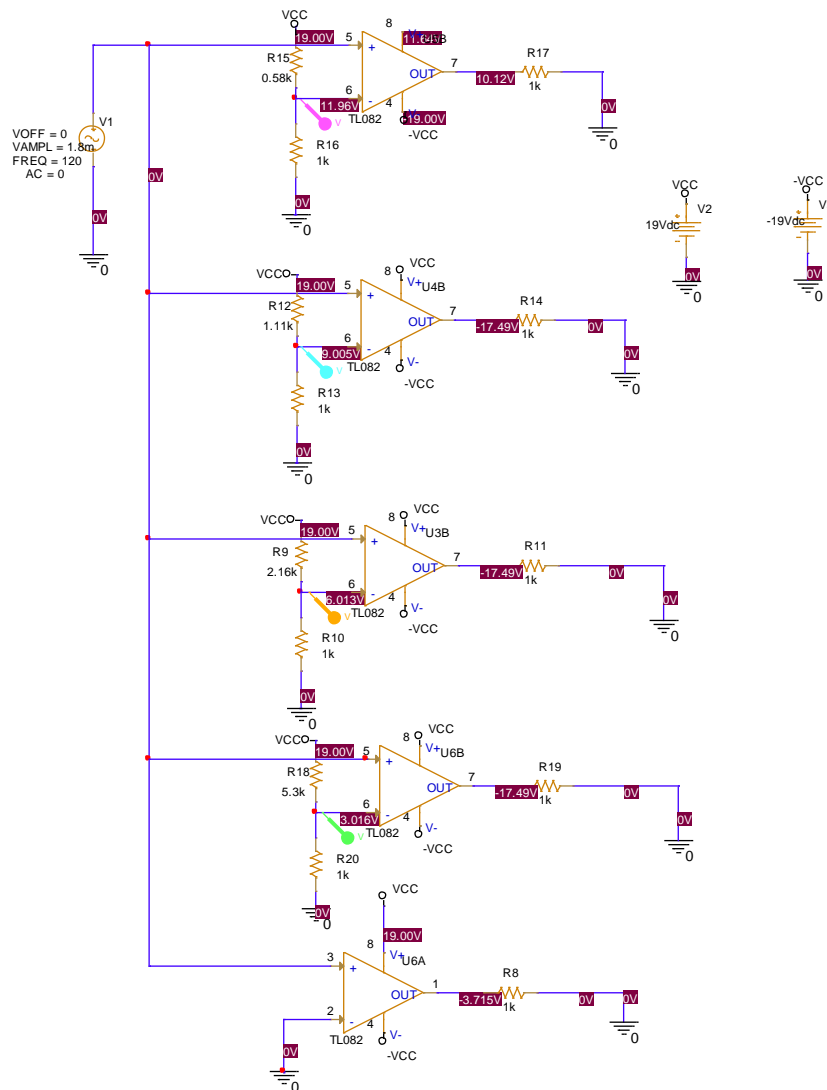
## Schema cu toate comporatoarele pentru detectia de praguri




## Vizualizarea domeniilor de tensiune

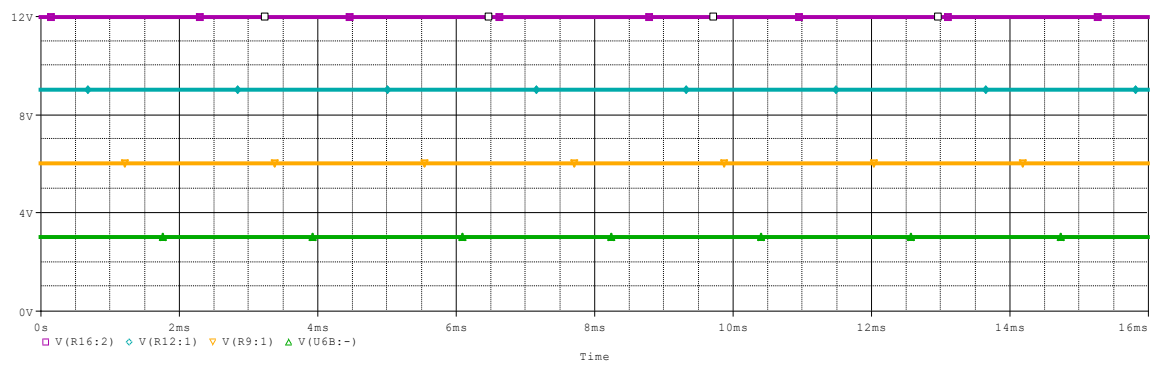
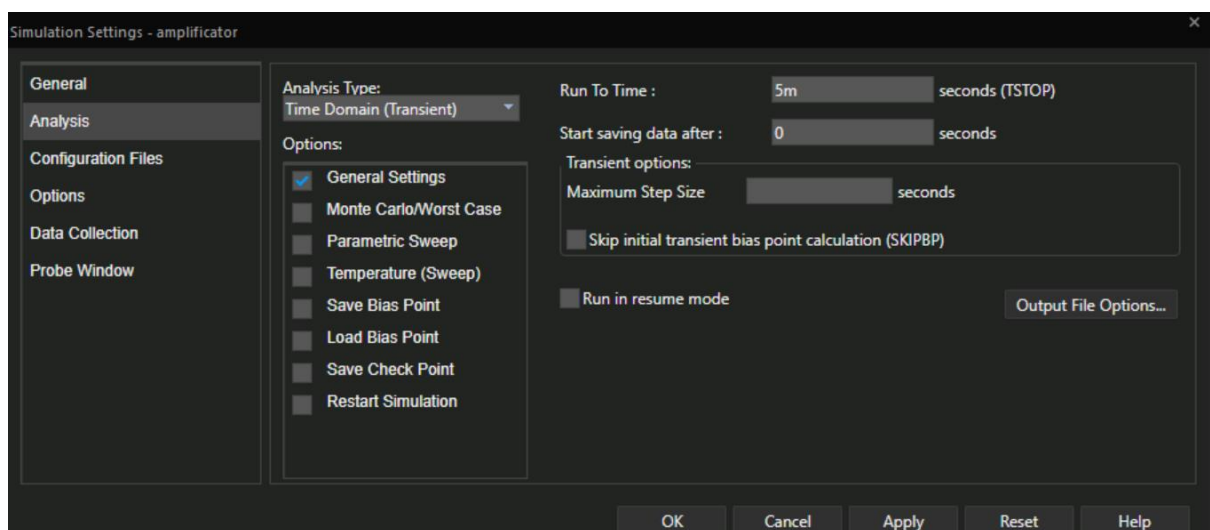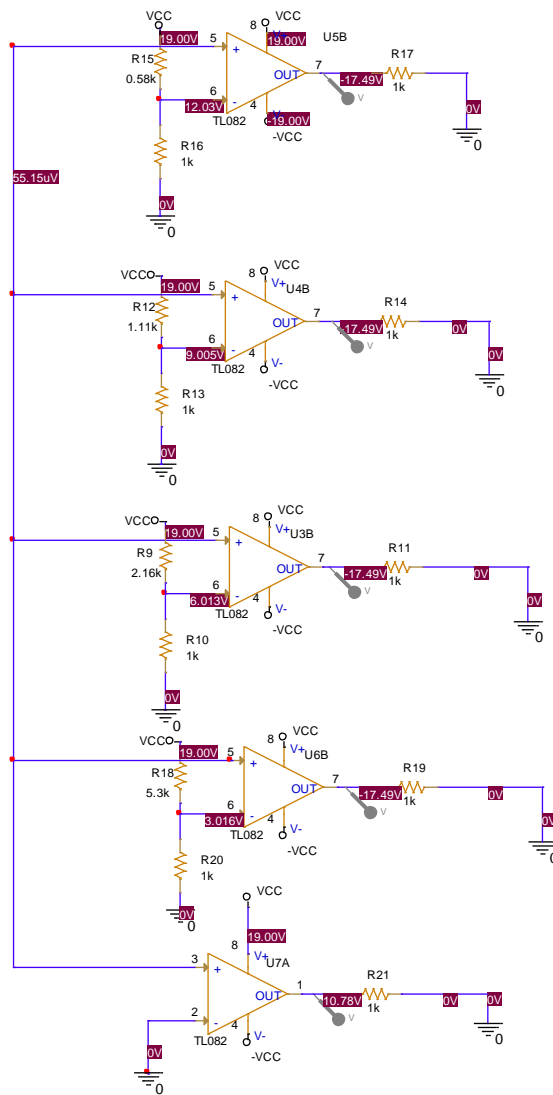
## Amplificare+filtrare+detectie de praguri



## Semnalele de iesire ale pragurilor

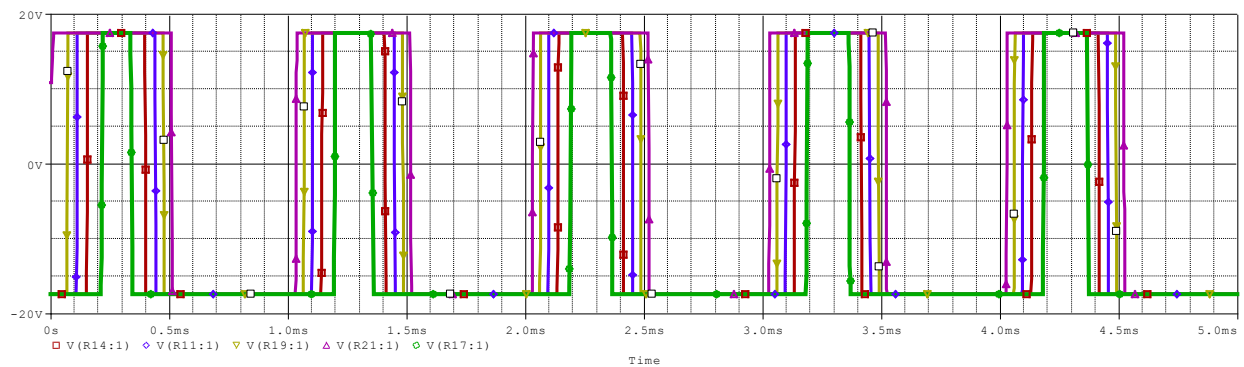

## CREAREA LEDURILOR

- In Model Editor am facut 5 leduri


### LED PORTOCALIU

V1=9V


Vd=2.1V

I(LED)=20mA
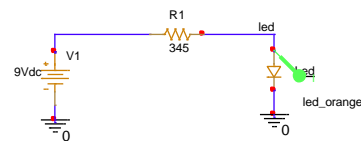
$$R = \frac{V_R}{I_{LED}} = \frac{9V - 2.1V}{20mA} = 345\Omega$$



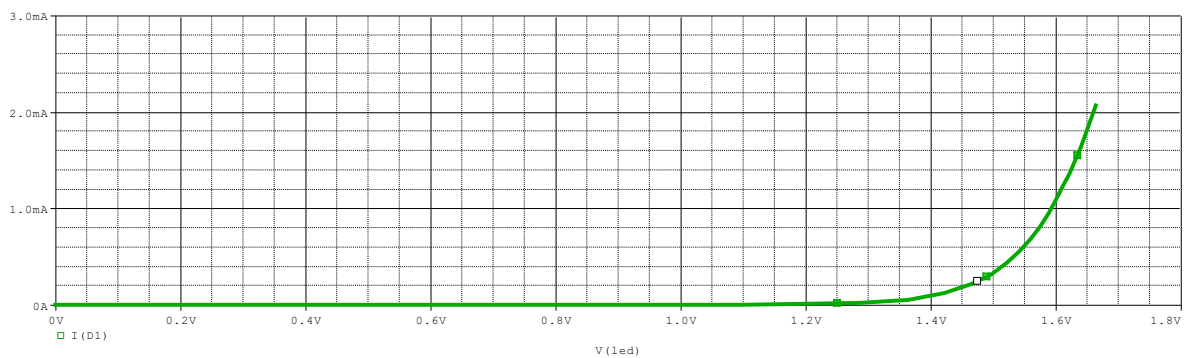Caracteristica I(LED)=f(Vled) pentru ledul portocaliu




### LED VERDE

V1=9V


Vd=2.1V

I(LED)=20mA
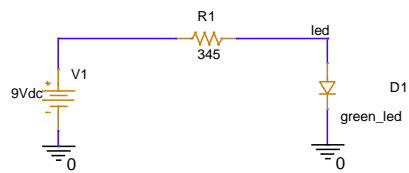
$$R = \frac{V_R}{I_{LED}} = \frac{9V - 2.1V}{20mA} = 345\Omega$$



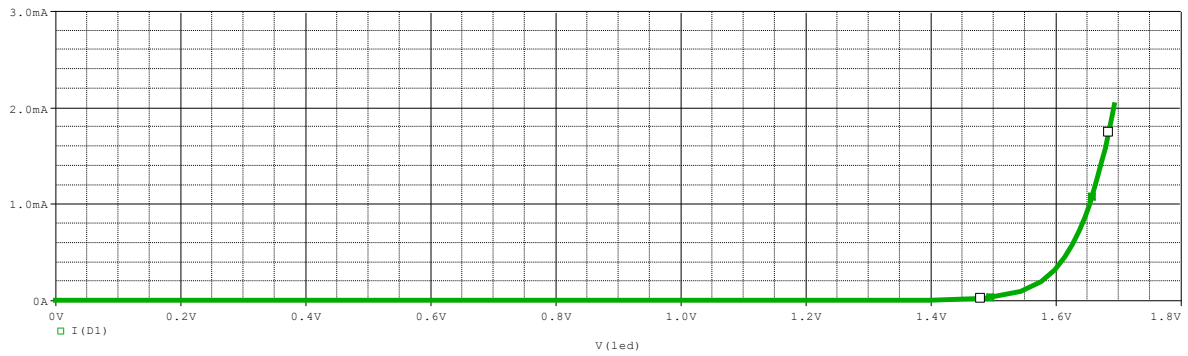Caracteristica  $I(\text{LED})=f(V_{\text{led}})$  pentru ledul verde




## LED ALBASTRU

$V_1=9V$

$V_d=3.3V$


$I(\text{LED})=20\text{mA}$
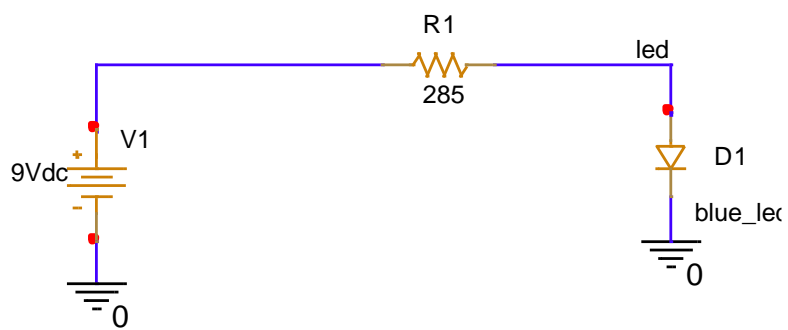
$$R = \frac{V_R}{I_{LED}} = \frac{9V - 3.3V}{20\text{mA}} = 285\Omega$$




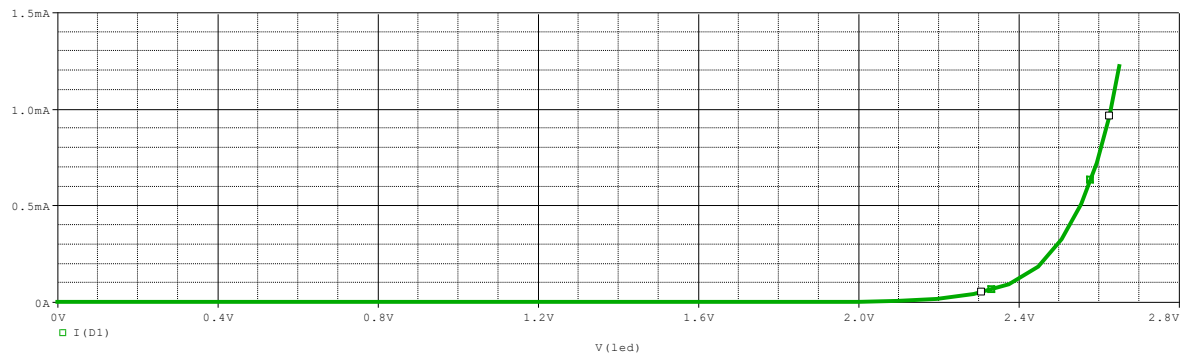
### Caracteristica $I(LED)=f(V_{led})$ pentru ledul albastru




### LED ROSU

$V_1=9V$


$V_d=2V$

$I(LED)=20mA$

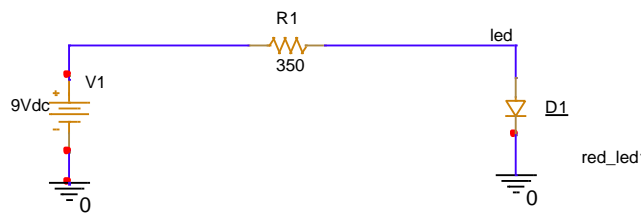
$$R = \frac{V_R}{I_{LED}} = \frac{9V - 2V}{20mA} = 350\Omega$$


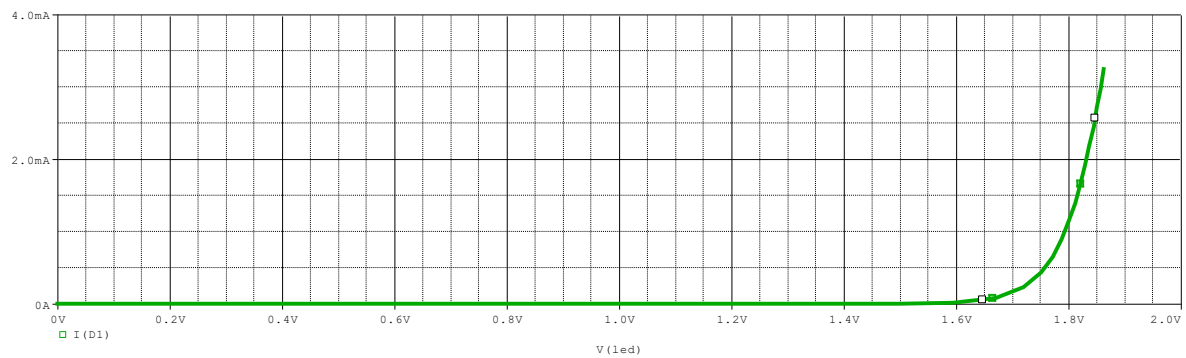
### Caracteristica $I(LED)=f(V_{led})$ pentru ledul rosu



### LED GALBEN

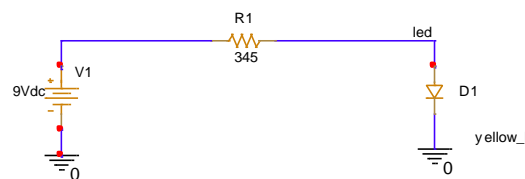


$V_1=9V$

$V_d=2.1V$


$I(LED)=20mA$

$$R = \frac{V_R}{I_{LED}} = \frac{9V - 2.1V}{20mA} = 395\Omega$$

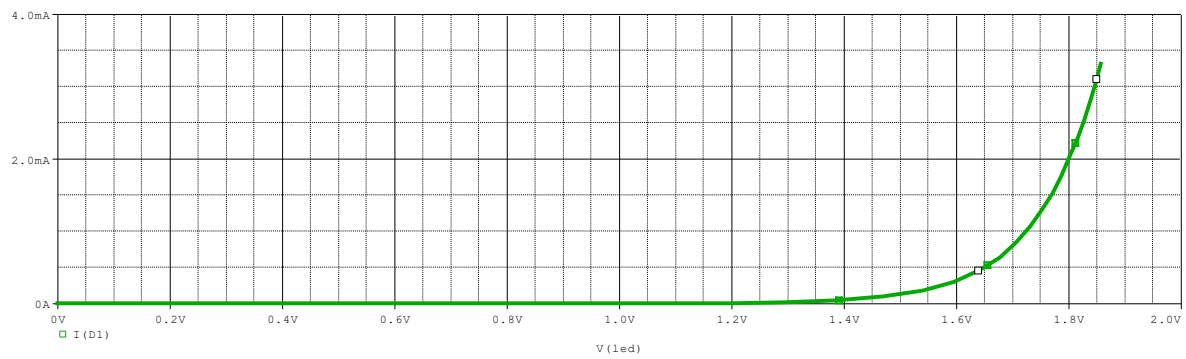Caracteristica  $I(LED)=f(V_{led})$  pentru ledul galben



Ledurile in circuitul final

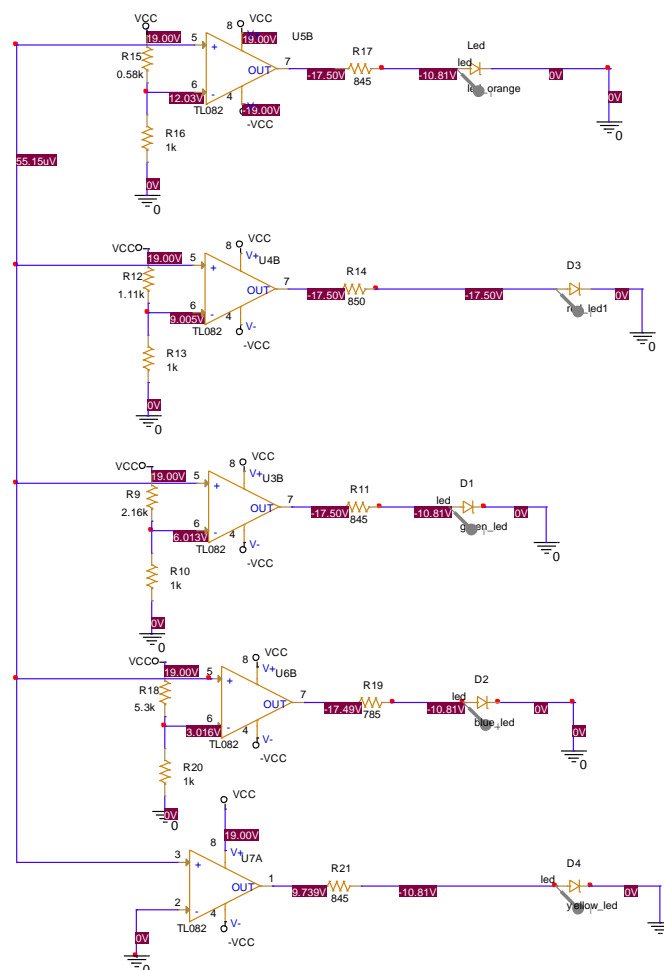

$$R21=(V_{cc}-V_{D\_galben})/I_{D\_galben}=(19V-2.1V)/$$


$$20mA=845\ \Omega$$

$$R19=(V_{cc}-V_{D\_albastru})/I_{D\_albastru}=(19V-3.3V)/20mA=785\ \Omega$$

$$R11=(V_{cc}-V_{D\_verde})/I_{D\_verde}=(19V-2.1V)/20mA=845\ \Omega$$

$$R14=(V_{cc}-V_{D\_rosu})/I_{D\_rosu}=(19V-2V)/20mA=850\ \Omega$$
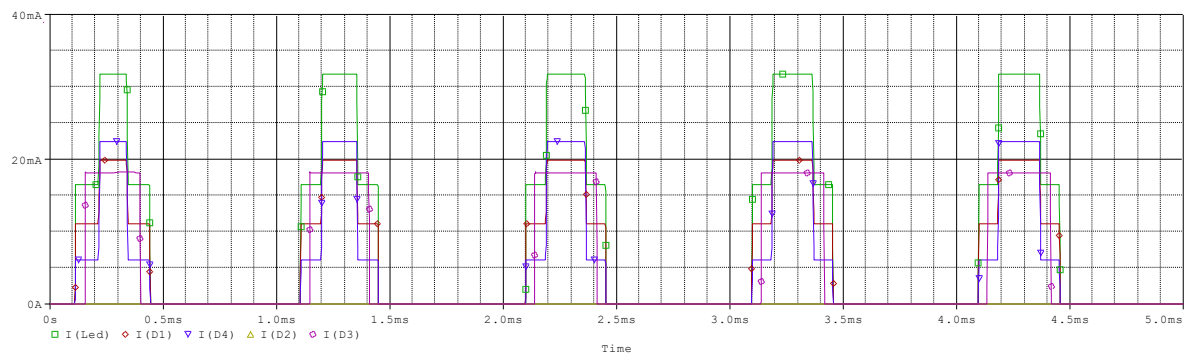
$$R17=(V_{cc}-V_{D\_portocaliu})/I_{D\_portocaliu}=(19V-2.1V)/20mA=845\ \Omega$$



## **Bibliografie**

<http://www.bel.utcluj.ro/dce/didactic/cef/>

<http://www.bel.utcluj.ro/dce/didactic/de/de.htm>

<https://sites.google.com/site/bazeleelectronicii/home/filtre/4-passive-band-pass-filter>

<https://www.farnell.com/datasheets/1671521.pdf>

<https://www.farnell.com/datasheets/1671521.pdf>

<https://www.farnell.com/datasheets/1519875.pdf>

<https://www.farnell.com/datasheets/1660998.pdf>

cursuri si laboratoare CAD